DISTRIBUTEUR 10 MHz une entrée X sorties F6CXO 09/2009

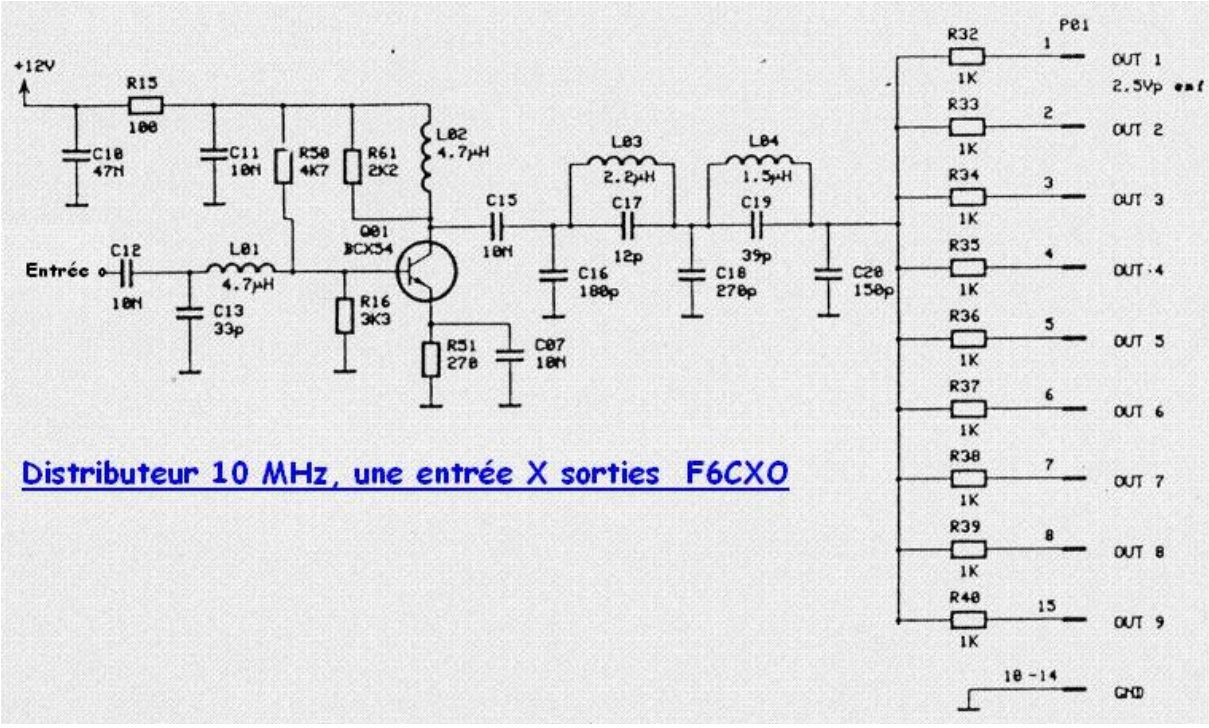

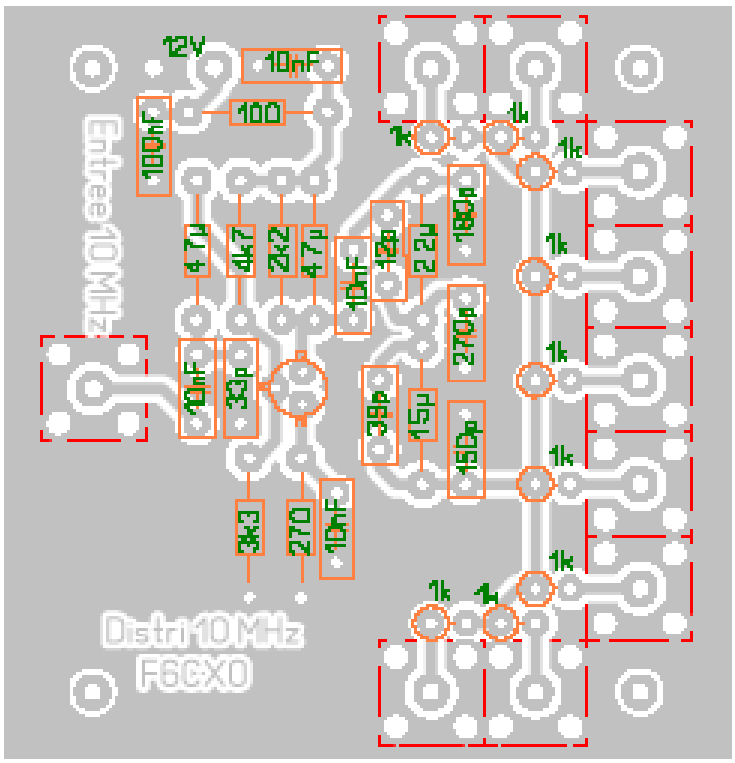

Bonne réalisation

http://f6cxo.pagesperso-orange.fr/